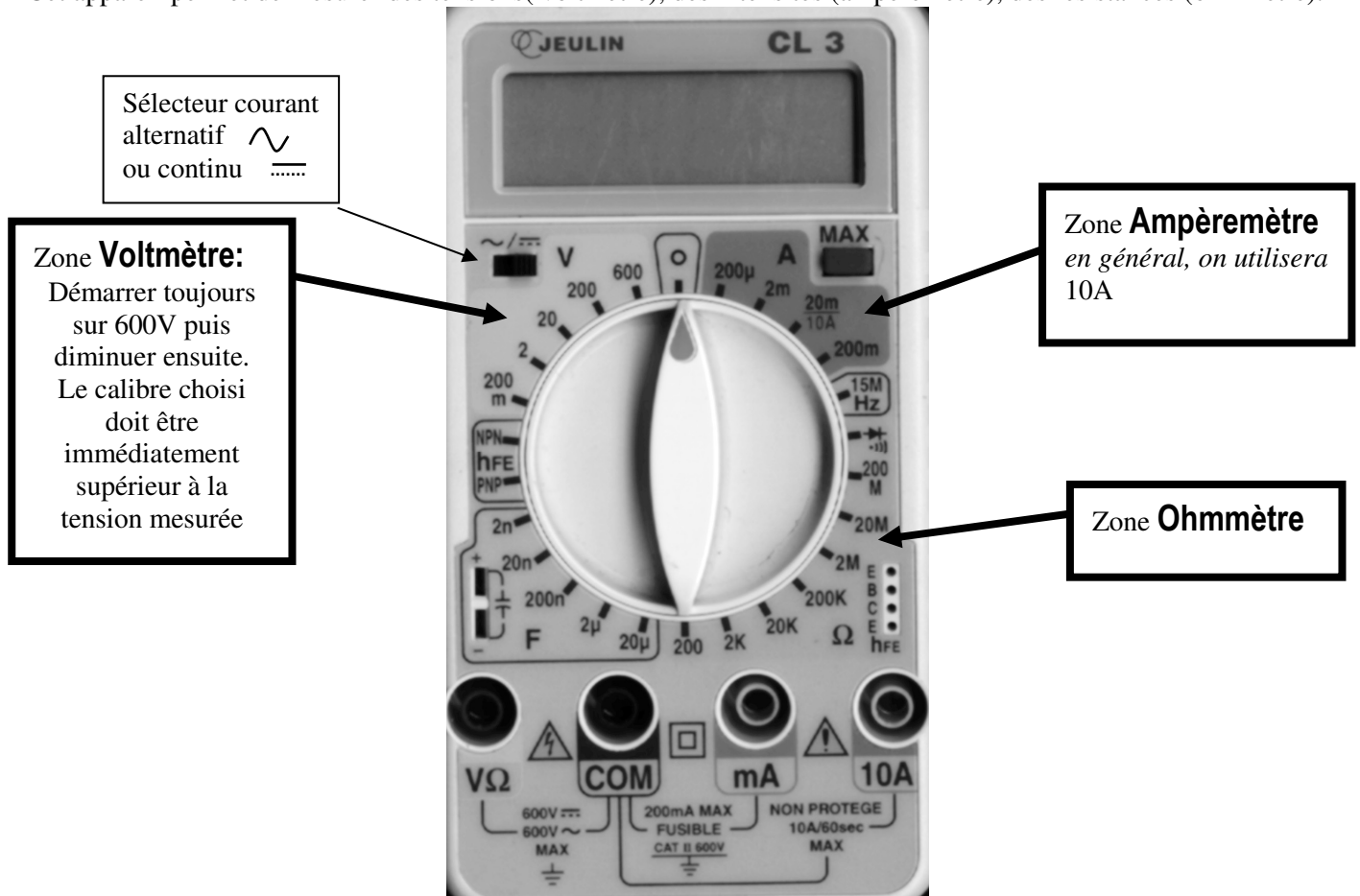


UTILISATION D'UN MULTIMETRE



Cet appareil permet de mesurer des tensions(voltmètre), des intensités (ampèremètre), des résistances (ohmmètre).



MESURE DE TENSIONS: VOLTMETRE

Un voltmètre se branche **en parallèle** aux bornes du dipôle considéré.

Exemples:

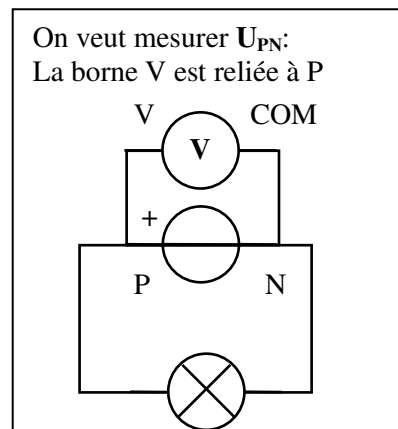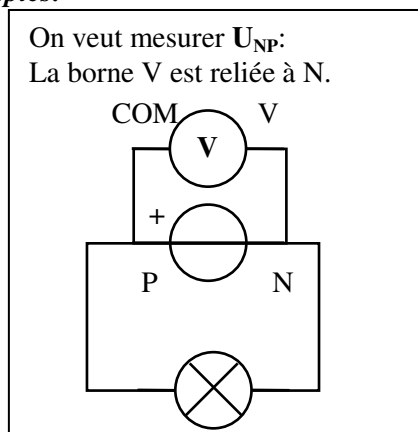

MESURE D'INTENSITE: AMPEREMETRE

Un ampèremètre s'insère **en série** dans la partie du circuit dont on veut mesurer l'intensité.

Le courant entre par la borne 10A et sort par la borne COM.

